

24년 1월 15일

편sol 시퀀스 공식

* : and회로 / + : or 회로 / 윗줄 : b접점





- $K_start : [(Start\ 신호 * CheckBack\ 신호) + K_n] * K_n-1(윗줄)$
- $K_n : (CheckBack\ 신호 + K_n) * K_n-1$
- $K_end : CheckBack\ 신호 * K_n-1$

양sol 시퀀스 공식

* : and회로 / + : or 회로 / 윗줄 : b접점

- $K_start : [(Start\ 신호 * CheckBack\ 신호 * K_n-1) + K_n] * K_n+1(윗줄)$
- $K_n : [(CheckBack\ 신호 * K_n-1) + K_n] * K_n+1(윗줄)$
- $K_end : [((CheckBack\ 신호 * K_n-1) + K_n) + set\ 신호] * K_n+1(윗줄)$

변위(단계)선도(시퀀스 회로도) _ 편sol_ver1

S2(전진감지) 실린더A S1(후진감지)				
S4(전진감지) 실린더B S3(후진감지)				
	A+ K1 S3	B+ K2 S2	A- K3 S4	B- K4 S1


K1 = [(Start SW*S3) + K1] *k4(웃줄)

K2 = (S2+K2)*K1


K3 = (S4+K3)*K2

K4 = S1*K3

변위선도

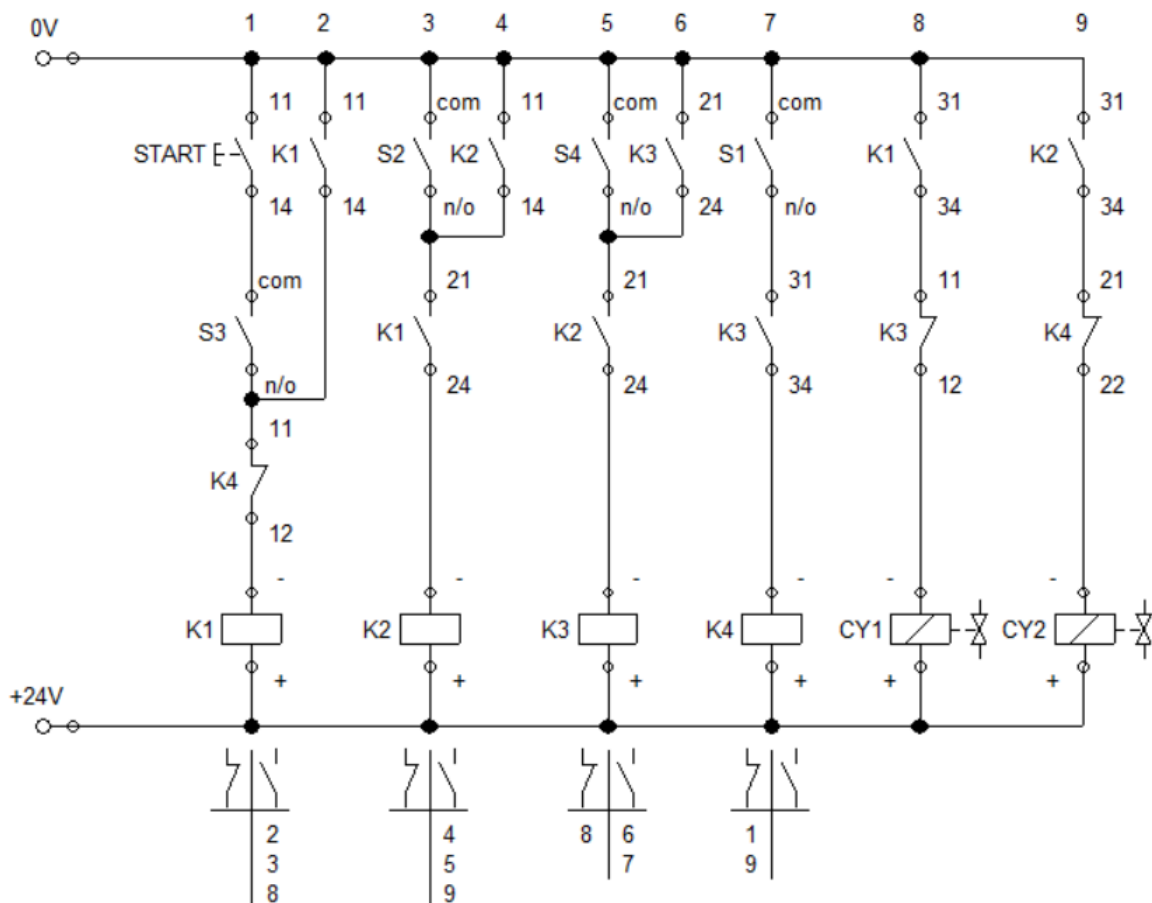

변위(단계)선도(시퀀스 회로도) _ 편sol_ver2

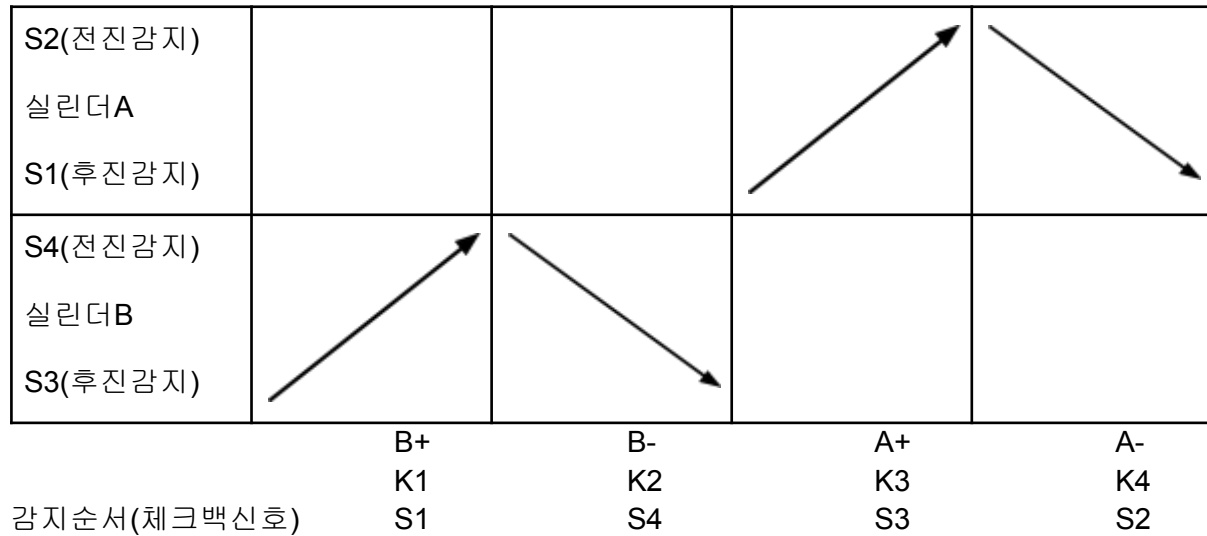


$K1 = [(Start\ SW * S1) + K1] * k4$ (윗줄)

$K2 = (S4 + K2) * K1$


$K3 = (S3 + K3) * K2$

$K4 = S2 * K3$

변위선도_ver2

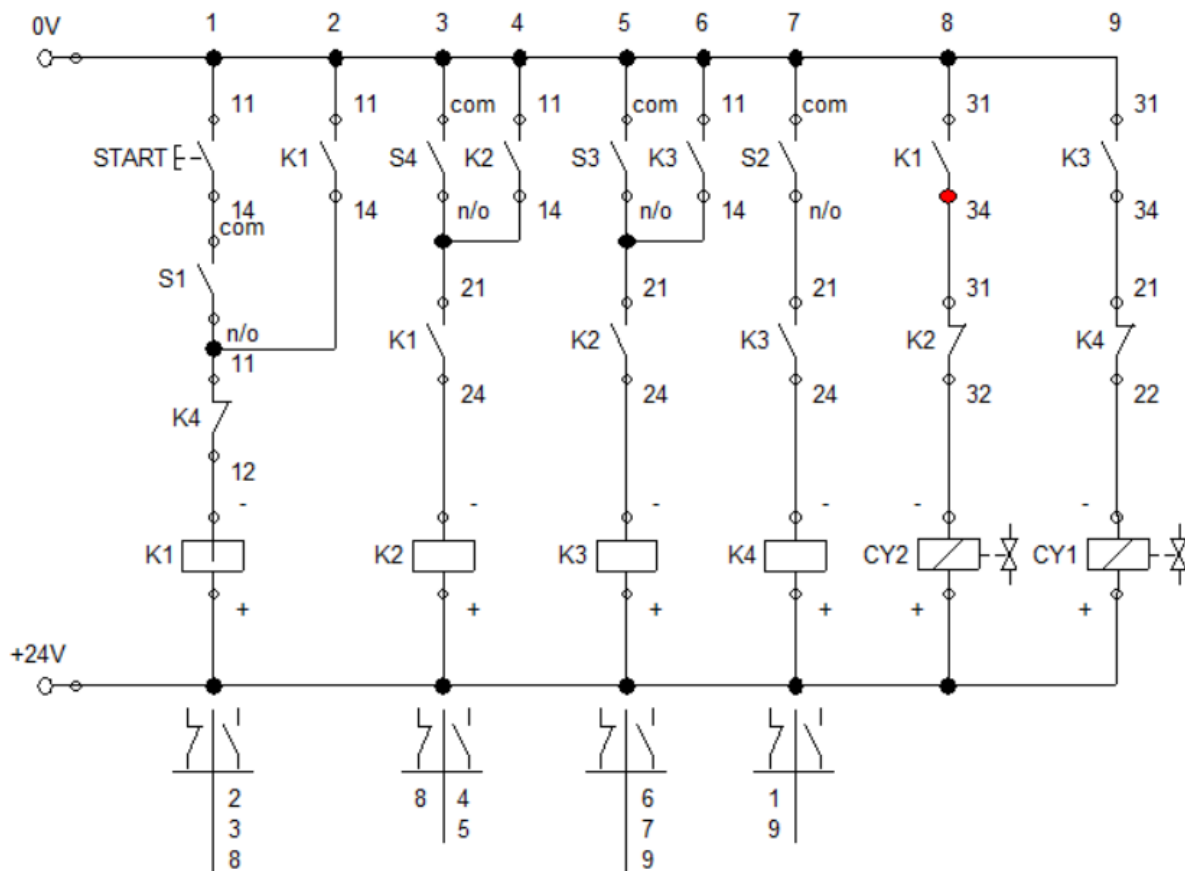

변위(단계)선도(시퀀스 회로도) _ 양sol_ver1

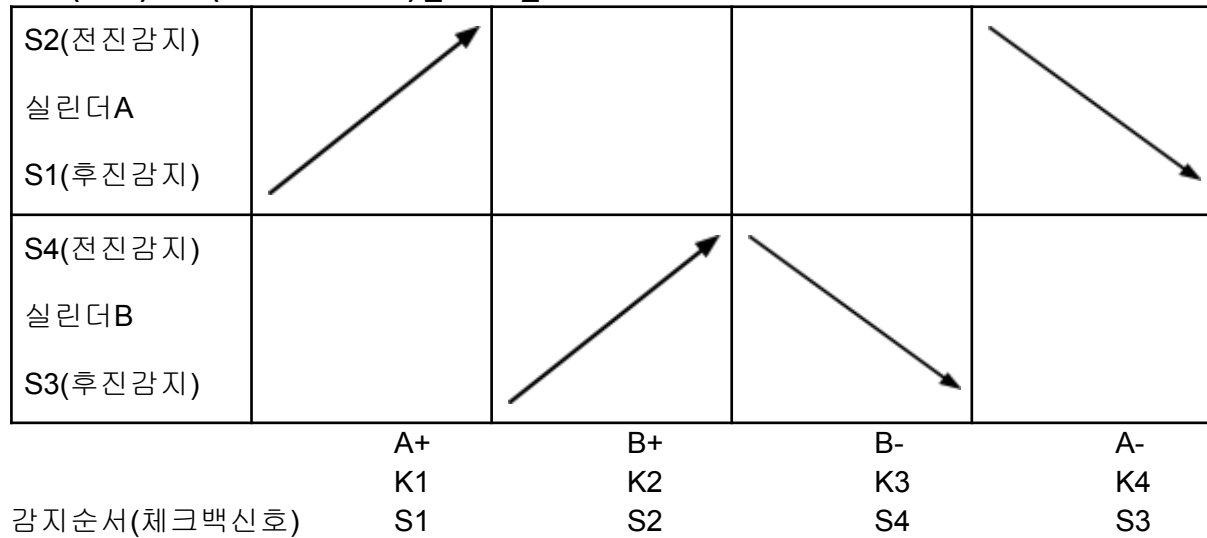


K1 : [(Start 신호 * S1* K4)+K1] * K2(윗줄)

K2 : [(S2 * K1)+K2] * K3(윗줄)


K3 : [(S4 * K2)+K3] * K4(윗줄)

K4 : [{(S3* K3)+K4}+set신호]*K1(윗줄)

변위선도(양Sol)_ver1

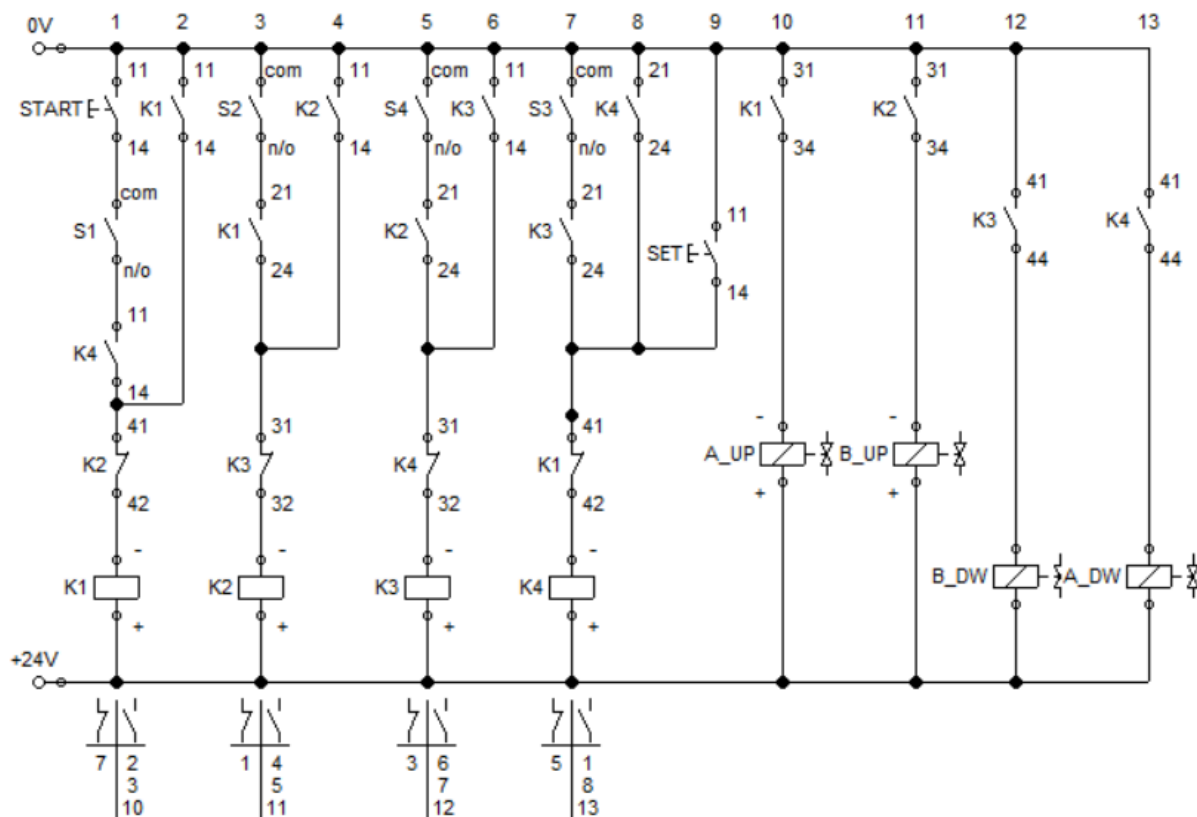

변위(단계)선도(시퀀스 회로도) _ 양sol_ver2

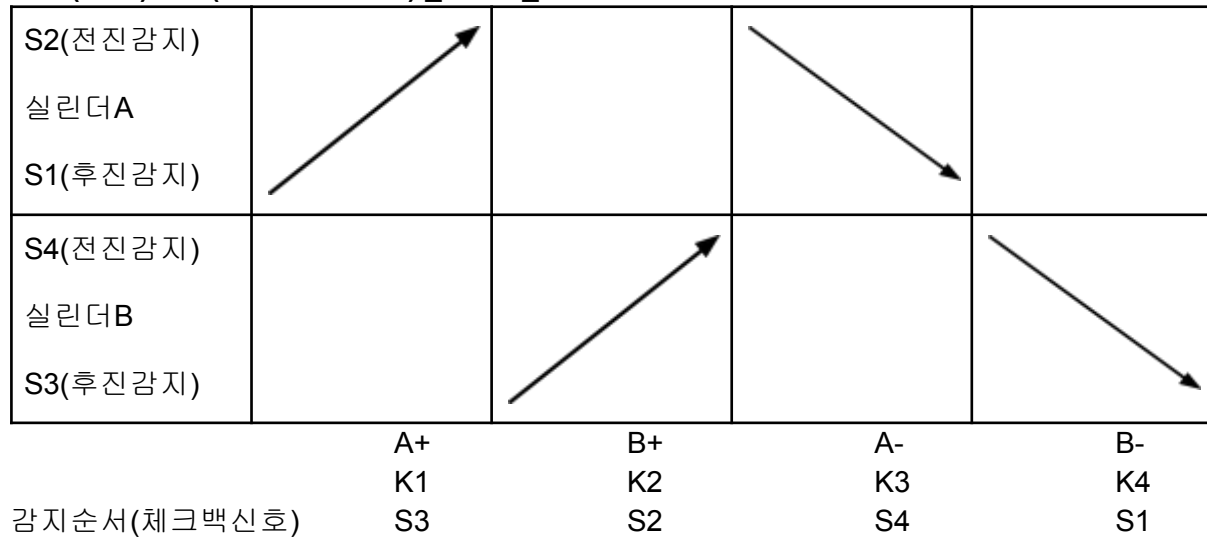

K1 : [(Start 신호 * S3* K4)+K1] * K2(윗줄)

K2 : [(S2 * K1)+K2] * K3(윗줄)

K3 : [(S4 * K2)+K3] * K4(윗줄)

K4 : [{(S1* K3)+K4}+set신호]*K1(윗줄)

변위선도(양Sol)_ver2

